

Nand2 Layout

## **PROVE**

## İrsim tool using

h →high voltage(1) l→low voltage (0) h ->vdd l->gnd

- 1) h a h b a ve b ye 1 verdik sonuç 0 çıktı
- 2) l a h b a ve b ye 1 verdik sonuç 1 çıktı

- 3) h a l b a ve b ye 1 verdik sonuç 1 çıktı
- 4) la lb a ve b ye 1 verdik sonuç 1 çıktı

nand ın doğruluk tablosu sağlanmuş oldu.(nand2.sim)

